 


Assignment - 02

SR LATCH (1st memory element)

Design: (NOR gate)



Set = ON = 1
Reset = OFF = 0

characterise table:


S	R	Q_0	Q	\bar{Q}	
0	0	0	0	0	} $Q = Q_0$
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	} $Q = 0$
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	} $Q = 1$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	} $Q = \bar{Q}$
1	1	1	0	0	

Truth table:

S	R	Q
0	0	Q No change
0	1	0 Reset
1	0	1 Set
1	1	Q = Q' = 0 Invalid

SR Latch (NAND Gate)

Design^o

 

Characterise table^o


S	R	Q_0	Q	\bar{Q}	
0	0	0	1	1	} $Q = \bar{Q} = 1$
0	0	1	1	1	
0	1	0	1	0	
0	1	1	1	0	} $Q = 1$
1	0	0	0	1	
1	0	1	0	1	} $Q = 0$
1	1	0	0	1	
1	1	1	1	0	} $Q = Q_0$

Truth table :

S	R	Q
0	0	$Q = Q' = 1$
0	1	1 = Reset
1	0	0 = Set
1	1	$Q = Q = \text{No change}$

Jk Flip Flop :

Design

 

Block diagram:


Q	J	K	$Q(t+1)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Truth table:

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t) = \text{No change}$
0	1	0 = Reset
1	0	1 = Set
1	1	$Q'(t) = \text{toggle}$

Sequential Circuit

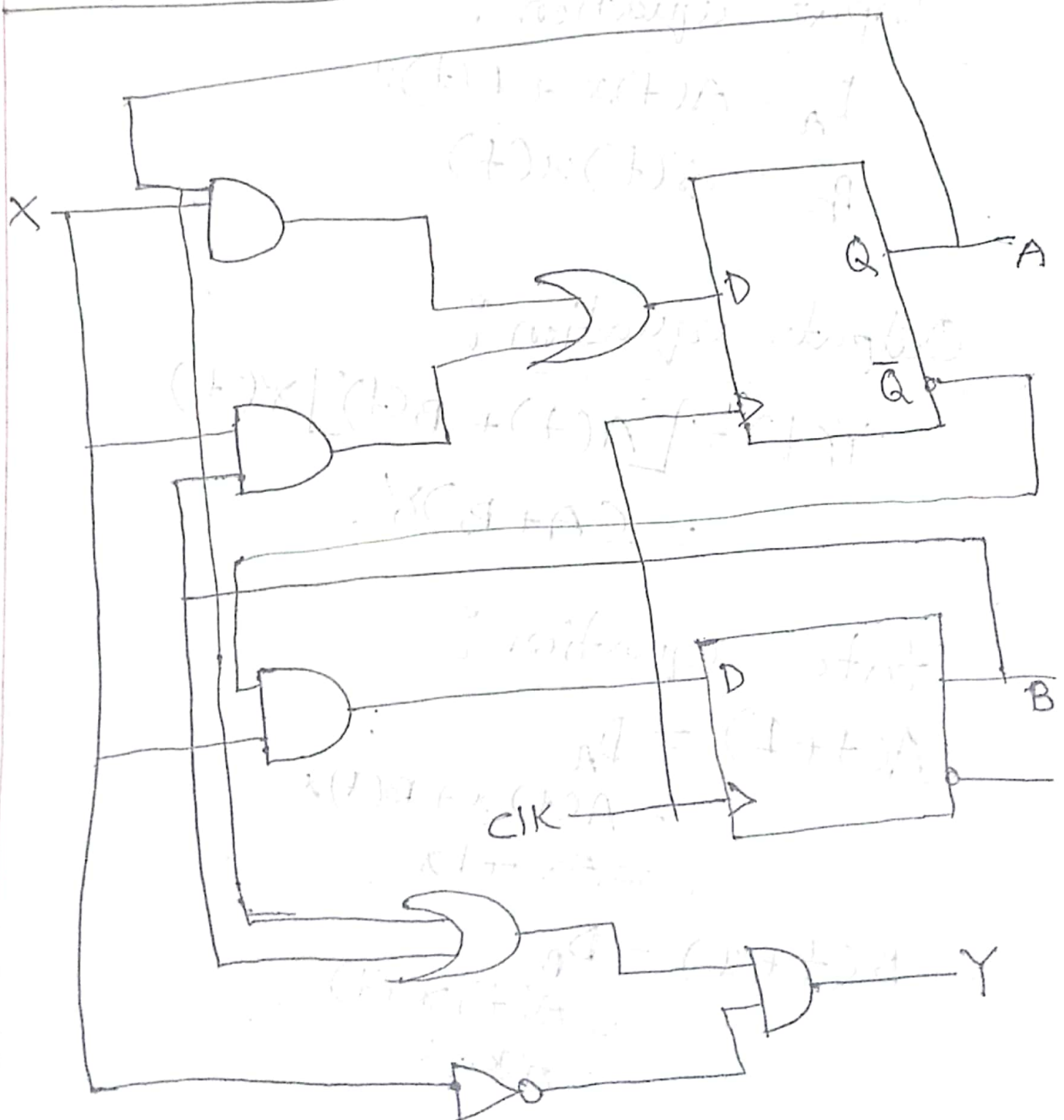Analysis of clocked Sequential circuit the state



State equation :

Input equation :

$$D_A = A(t)x + B(t)u$$

$$D_B = A'(t)x(t)$$

Output equation :

$$Y(t) = [A(t) + B(t)]x(t) \\ = (A+B)x'$$

State equation :

$$A(t+1) = D_A \\ = A(t)x + B(t)u \\ = Ax + Bx$$


$$B(t+1) = D_B \\ = A'(t)x(t) \\ = A'x$$

State Transition table

Present state		Input	Next state		Output
A(T)	B(T)	X	A(T+1)	B(T+1)	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0


Present State		Next State		Output	
A	B	X=0	X=1	X=0	X=1
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0

State diagram :

 

Binary Ripple counter using JK Flipflop.

↘ negative edge triggered

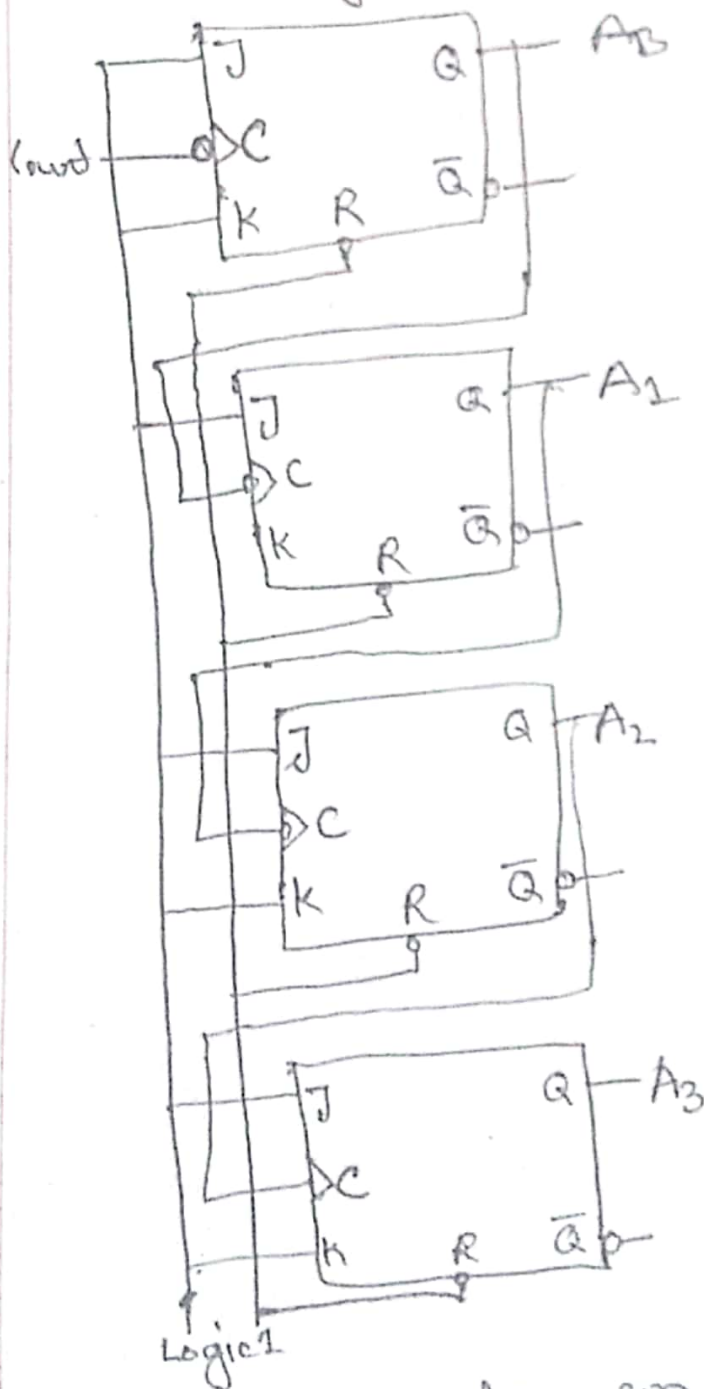

	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

4 bit ripple counter can count (0-15) = 16 decimal numbers